

# Lab5 :

## Keyboard and Audio Modules



組別:25

組員:林書辰、楊景遇


分工:

林書辰:Q1, Q2, FPGA2


楊景遇:Q3, Q4, FPGA1

# Q1 : Sliding Window


## 1. Block Diagram

 

## 2. State Diagram

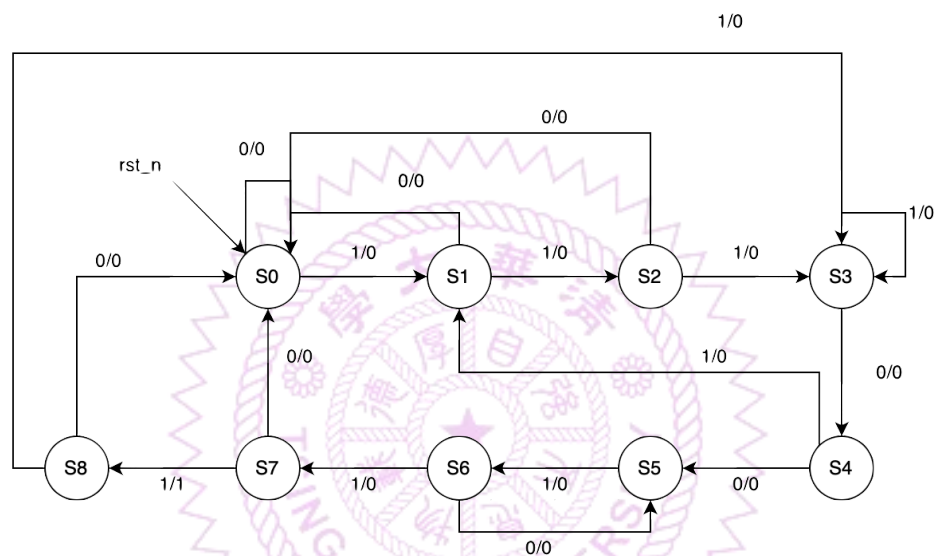

## 3. Wave Diagram

 

## 3. Design

一開始我先設計了 `rst_n` 的功能。

我設計了九個 state, 第八個 state 代表了如果出現正確答案會到達的 state, 中間的其他 state 我多設計了如果沒有符合正確答案的 state 的話會到的 state, 舉例像是 S4 的下一個應該要是 0, 但如果出現 1 的話並不是回到 S0 而是 S1 因為我可以是那個一是下一個可能答案的第一個 1。


## 4. Test

我測試了許多的答案, 從一個 (01) 到三個 (01) 都有, 還有其他錯誤的答案來看答案有沒有對, 中間我也有在某一個有可能對的情況下 `rst_n = 0`, 來看他有沒有偵測到 `rst_n`


。

## Q2 : Traffic Light


### 1. Block Diagram

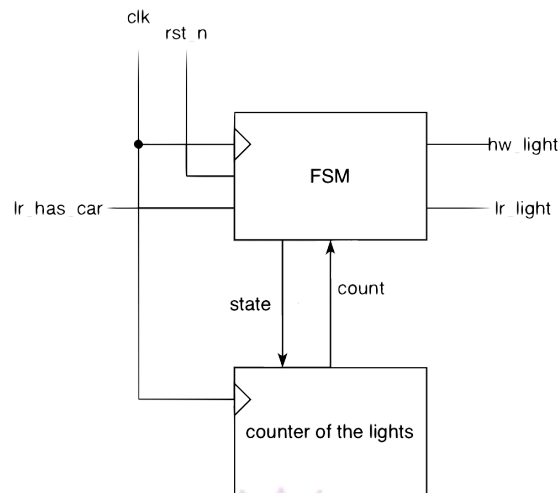

### 2. State Diagram

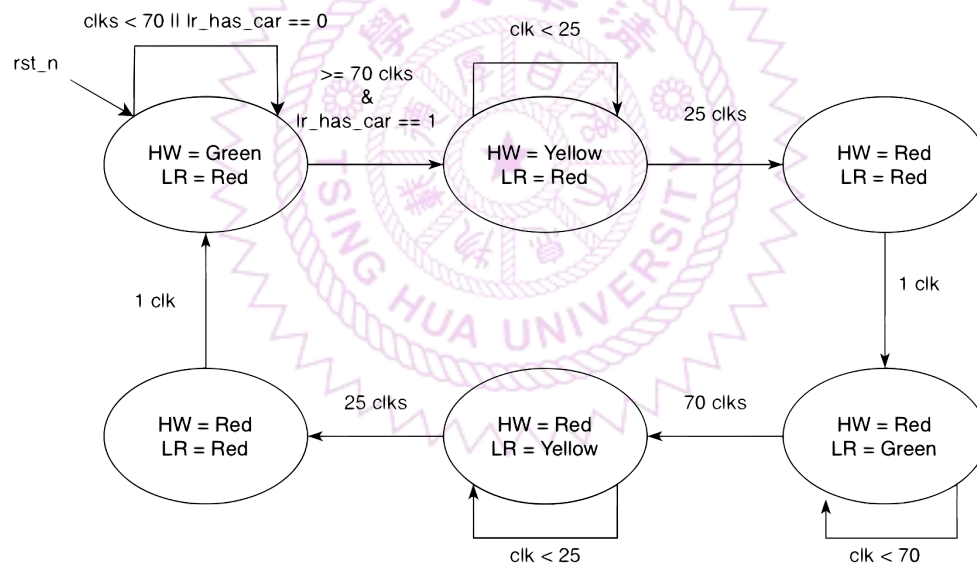

### 3. Waveform

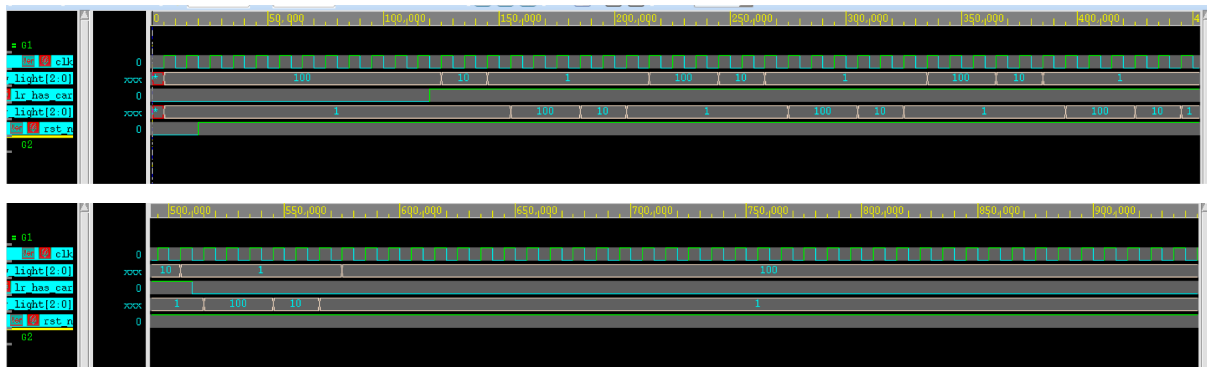

### 3. Design

首先我寫了 `rst_n` 的功能, 也就是 `rst_n == 0`, state 回到 `hw == green & lr = red`

再來我分別設計了 `hw`, `lr` 的綠燈還有黃燈的 counter。

因為在換到下一個state之後, counter會在第二個 `clk` 才變成 1, 所以我寫說如果黃燈的 `counter == 24` 還有綠燈的 `counter >= 69` 的時候就可以換到下一個 state, 但如果是 highway 的綠燈, 就要再判斷一個 `lr_has_car` 是不是一。

在數 highway 的 counter 的時候還有 overflow 的問題要注意, 所以我在數 counter 的時候紀錄如果 `> 70`, counter 就維持在 70  
(如圖, `hg = highway green`)

```
hg_next = (hg + 1 > 70) ? 70 : (hg + 1);
```

### 4. Test


在測試 `tb` 的時候, 我讓綠燈最少三個 `clk`, 黃燈兩個 `clk`, 為了方便測試。

第一張 Waveform 是在測試如果有車的情況 he 會跑到的所有情況, 在一開始我讓 highway 的綠燈先跑了超過三個 `clk`, 然後判斷 road 一旦有車就轉成黃燈, 剩下的就是如果 `lr_light` 變成綠燈再變回 `hw_light` 綠燈的情況。


第二張 Waveform 是在測試如果沒有車的話 highway 會一直維持綠燈。

Q3 :

#### 1. Block Diagram

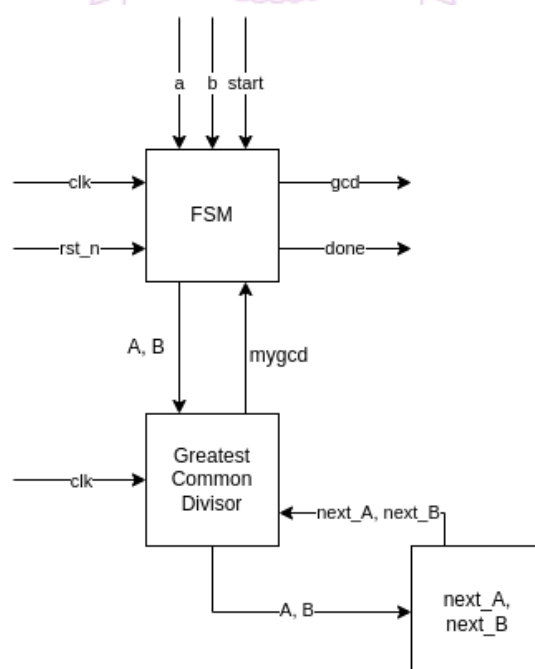


## 2. State Diagram

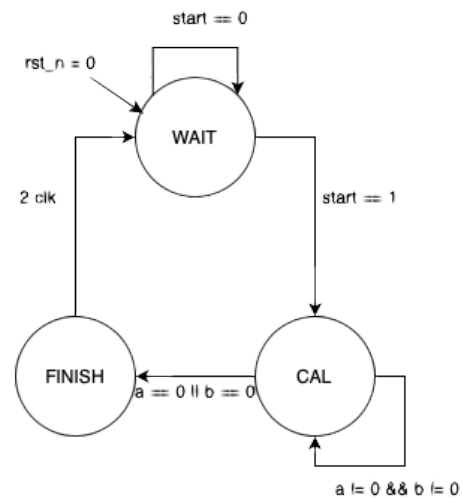

## 3. Waveform

(圖一) rst\_n 功能測試

 

## 3. Design

我將每個state要做的事情用combinational circuit寫，而sequential circuit的部份只做reset跟更新每個reg或output，不做任何計算，維持良好的coding style。

combinational circuit的部份，我先判斷當前的state是什麼再執行相對應的運算，若state是WAIT且start = 1，讓下一個A, B分別變成input a, b以利接下來的計算，並將下一個state變成CAL。

在CAL階段，先判斷A是0或B是0，在這兩個狀況下下一個state是FINISH，不然的話下一個state還是CAL，並且下一個A或下一個B會是A-B或B-A，取決於A > B還是A <= B。如果下一個state是FINISH的話，把答案存在mygcd這個reg裏面，在state = FINISH時再輸出出來。

而在FINISH state，用一個counter紀錄維持這個state多久了，如果已經顯示兩個clock cycle就回到WAIT state。


只有在這個state讓gcd = mygcd, done = 1，在其他state時gcd = 0, done = 0。

## 4. Test


利用 \$random 隨機生成 a 跟 b, 再去看他的結果是不是對的。  
因為我們不知道gcd會在哪一個clock算好, 所以只能將test的clock數拉長到出現結果。

Q4 :


1. Block Diagram :

 

2. State Diagram :

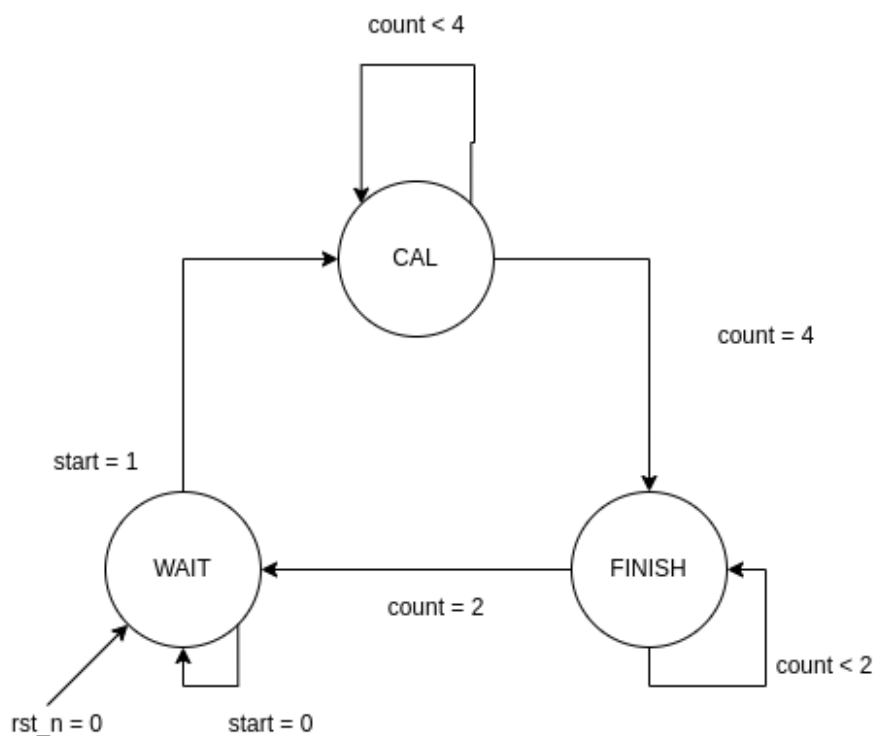

3. Waveform :

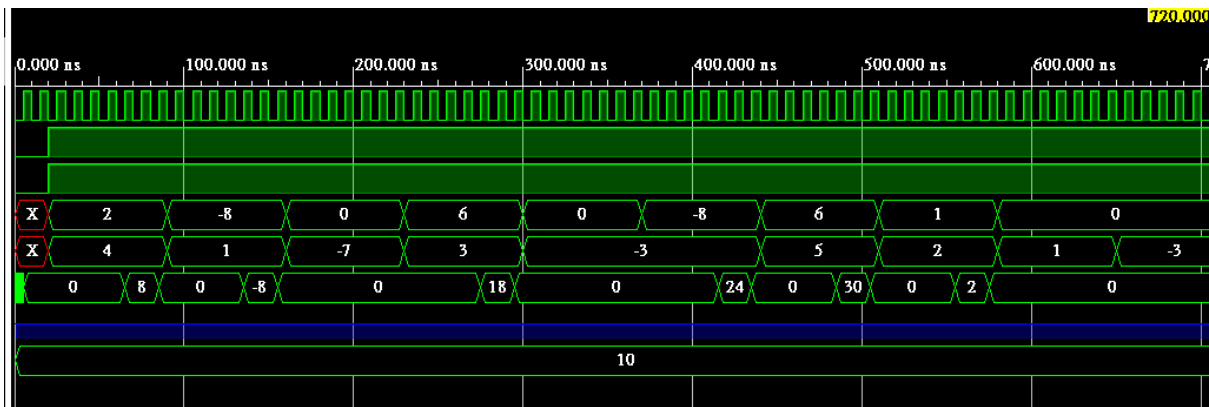

#### 4. Design :


state的design同Q3, 只是在CAL的部份也使用一個Counter計算維持這個state多久了, 而計算結果的部份, 照著wiki上的寫法將A, S分別存入{a, 5'b0}, {-a, 5'b0}然後再執行四次運算, 每次用P[1:0]來決定下一個clock的P會是P, P+A還是P+S的arithmetic shift。在FINISH state時一樣將P[8:1]輸出到p, 就完成Booth Multiplier的设计。

#### 5. Test :

我們知道計算是每7個clock一個周期, 那就每7個clock隨機給一組a, b方便檢驗。

### FPGA 1:

#### 1. Block Diagram :

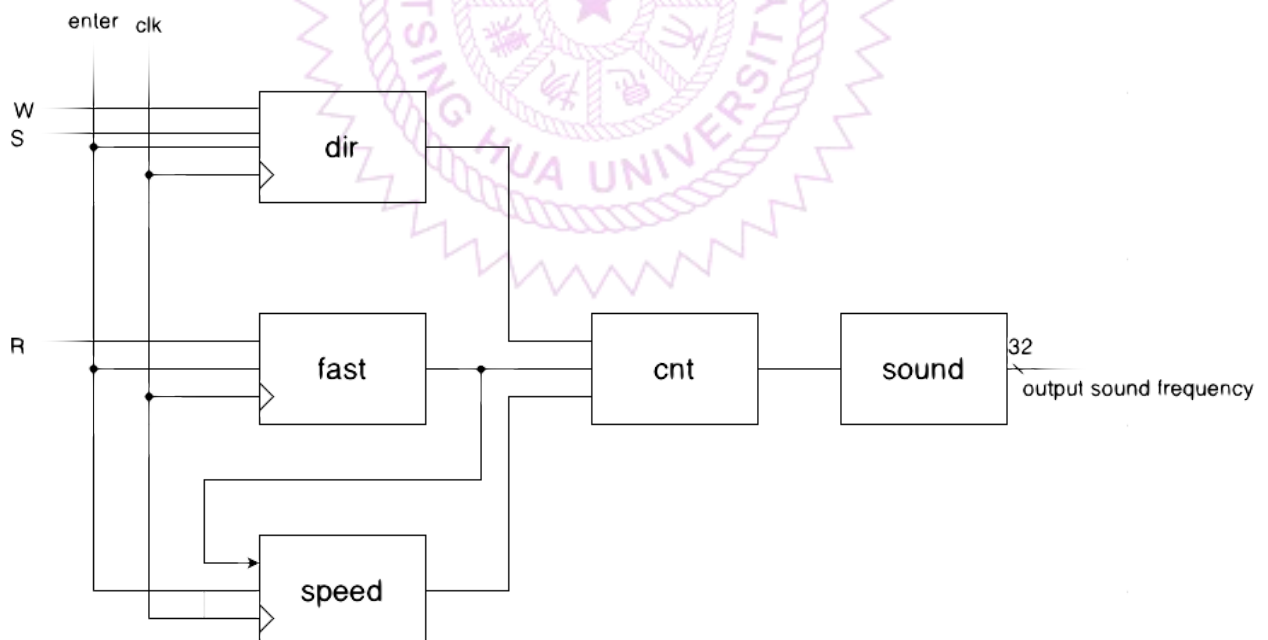

#### 2. Design :

在這一題主要的變數有

1. [31:0] sound [28:0], 用來記錄每一個頻率的聲音的
2. cnt, 用來記錄現在在哪一個聲音
2. fast, 用來記錄速度
3. dir 用來記錄現在聲音是往上還是往下
4. speed 用來記錄時間。
5. ONE\_SECOND = (fast) ? 50000000 : 100000000

我的 rst 的寫法是判斷現在有沒有按下 enter, 他是個 wire, code 裡面長這樣。

```
assign rst = (been_ready && key_down[last_change] && last_change == ENTER);
```

一開始的初始值在方向向上, fast == 0, 也就是每一秒換一個聲音。

如果我偵測到 W 或 S 被按下的話, 然後如果和現在的方向相反的話, 就會交換方向。  
enter 被按下的話就會回到初始值。

我的 cnt 是跟著 dir 在走的, 如果現在往上, 他就會加一, 往下就減一。  
輸出的地方則是 sound[cnt], 也就是現在 cnt 數到的位置。  
speed 則是讀秒的 counter, 當 speed == ONE\_SECOND 的時候, 代表已經過了一秒,  
也就是要換下一個音。這裡值得注意的是, 如果 speed 數到大於 50000000 但是 fast  
從 1 變成 0 的時候他會卡住, 所以要注意。

next\_speed = (speed + 1 > ONE\_SECOND) ? ONE\_SECOND : speed + 1;


還有如果 speed 數到上限之後要歸零。

fast 的話就是如果 R 被按下, 就取not。


## FPGA 2:

### 1. Block Diagram



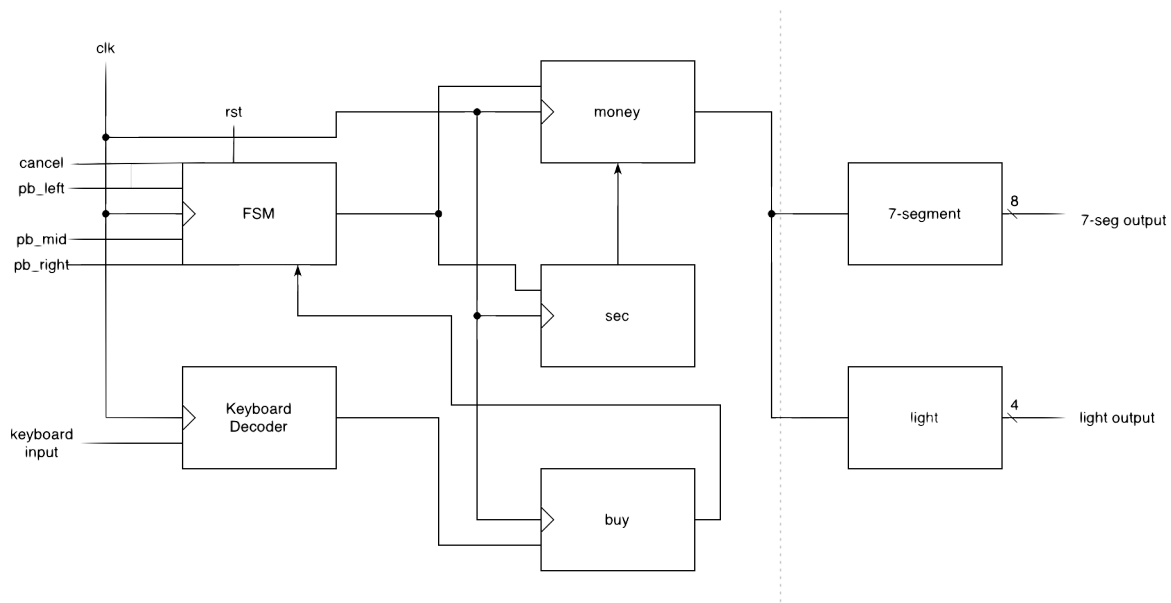

## 2. State Diagram

 

## 3. Design

rst, pb\_left, pb\_mid, pb\_right, cancel 這五個按鈕都有先做 debounce 還有 one pulse

我在 fpga2 題目中主要分成三個 state, 分別是 money\_in, BUY, money\_out。

我主要的變數有 money, buy, state, sec。

money 是用來記錄現在有多少錢的, buy 是記錄上次按鍵按下去是按了哪一個飲料。  
state 就是紀錄現在的 state, sec 則是在進到 money\_out 的時候會開始的 counter, 數到 1e8 會重頭開始數, 是用來記錄什麼時候過了一秒的 counter, 因為要退錢。

money\_in :

當我按下 rst, state 會馬上進到 money\_in。在 money\_in 裡面, 我會判斷有沒有錢被投進 Vending Machine, pb\_left, pb\_mid, pb\_right 分別是 5, 10, 50 塊錢, 如果投錢進去之後 money > 100, 我會讓 money 維持在 100。

如果鍵盤有按鍵被按下去(我用 `been_ready && key_down[last_change] == 1` 來判斷)我會判斷 buy, 也就是我買的飲料的價格有沒有低於我現在投的錢, 如果有的話就跳到 BUY 的 state, 反之則無視, 繼續留在 money\_in。

這裡我也有寫 cancel 的功能, 如果 cancel 被按下去, 跳到 money\_out 的 state。

BUY :

在這個 state 裡面沒有什麼特別的, 我用 buy 來判斷我買了什麼飲料, 在一個 clk 的時間內讓 `money = money - 飲料錢`。並且在下一個 clk 跳到 money\_out。

money\_out :

這裡是要退錢的 state, 我設計了一個叫做 sec 的 counter, 表示一秒鐘的 counter, 因為 clk 的頻率是每  $10^8$  秒一個, 所以我定義  $10^8$  clk 為一秒, 並在每次 counter 數到  $10^8$  的時候讓 money 減五。

當 `money == 0`, 我會跳回 money\_in。

ASDF 的 KEYCODE

```
parameter [8:0] KEY_CODES_A = 28;
parameter [8:0] KEY_CODES_S = 27;
parameter [8:0] KEY_CODES_D = 35;
parameter [8:0] KEY_CODES_F = 43;
```

## What we have learnt :

在這次的 Lab 中, 我們學習如何使用鍵盤還有喇叭, 學會看懂老師提供的 code 也讓我瞭解了鍵盤跟喇叭是怎麼控制的, 也在做完這次的 Lab 後對 Finite state machine 有了更深入的認識。透過 Question 1 ~ 4 照著已經設計好的 FSM 實作, 讓我們在寫 FPGA 2 時對於如何設計 FSM 使得之後的實作 loading 減輕有了更為明確的想像。

而 Booth Multiplier 這個神奇的乘法器也讓我們再次認識到硬體設計的有趣之處, 我們了解到一個良好設計的演算法能很大程度加速運算過程。

在使用課程提供的 sample code 的同時也增加了我們 trace code 跟運用的能力, 使我們變得能更快地上手新的 project, 為了 final project 做好準備。

Suggestion :

"I work with **models**."

Others:



Me:

